

Klasse 9B Physik

**16 Schaltzeichen aus Mappe (AB 2 Grundlagen) je 3x zeichnen**

**Denke dir vier elektrische Stromkreise aus mit mindestens 5 elektrischen Bauteilen und zeichne sie. Legende nicht vergessen! Benutze das Internet, um dir Anregungen zu holen.**

**Recherchiere im Internet mindestens 6 sinnvolle Anwendungen zum Trafo.**